

TUGAS


ISYARAT DAN SISTEM

(TEE 201)

DOSEN: Dr. Y. Pisanuri Hidayat, M. Sc

NAMA : JOHAN AGUNG IRAWAN
NIM : 34032
KELAS : B

SOAL:

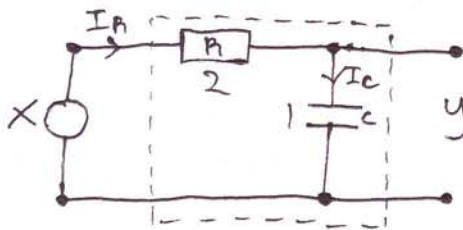

- 1) Tentukan pers. differential sistem, cari $y(t)$ jika diketahui $X(t) = 5u(t)$.
- 2) Tentukan impulse response sistem, cari $y(t)$ dengan konvolusi jika $X(t) = 5u(t)$. Bandingkan hasilnya dengan soal nomor 1.
- 3) Cari $y(t)$ dengan transformasi Laplace

JAWAB:

$$1.) I_R = I_C = C \frac{dV(t)}{dt} \quad (\text{Karena } R \text{ dan } C \text{ diseri})$$

$$V(t) = y(t), \quad V_{\text{input}} = x(t)$$

Pers. sistem:

$$V_{\text{input}} = V_R + V_C$$
$$x(t) = I_R \cdot R + V(t)$$

$$x(t) = R \cdot C \cdot \frac{dV(t)}{dt} + y(t)$$

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

$$\frac{1}{RC} x(t) = \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) - \frac{1}{RC} x(t) = 0$$

Jadi persamaan differensialnya: $\boxed{\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) - \frac{1}{RC} x(t) = 0}$

Homogen (saat masukan $x(t) = 0$):

misal: $y(t) = A e^{st}$

$$\frac{dy(t)}{dt} = A s e^{st}$$

Persamaannya menjadi:

$$\Rightarrow A s e^{st} + \frac{1}{RC} A e^{st} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{A e^{st}}_{\substack{\text{tidak} \\ \text{mungkin} \\ \text{nol}}} \underbrace{\left(s + \frac{1}{RC}\right)}_{\substack{\text{mungkin} \\ \text{nol}}} = 0$$

$$\Rightarrow s + \frac{1}{RC} = 0$$

$$\Rightarrow s = -\frac{1}{RC}$$

Maka: $y(H) = A e^{s t}$
 $y(H) = A e^{-(1/RC)t}$

Partikular (saat sudah dalam keadaan tunak):

$$x(t) = 5 u(t)$$

misal:

$$y(t) = \text{nilai maksimum } y = B$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = 0$$

Persamaannya menjadi :

$$\Rightarrow 0 + \frac{1}{RC} \cdot B - \frac{1}{RC} \cdot 5u(t) = 0$$

$$\Rightarrow B = 5 \cdot u(t) = y(p)$$

Jadi :

$$y(t) = y(t) + y(p)$$

$$= A e^{-\frac{1}{RC}t} + 5u(t)$$

Tegangan awal kapasitor $= y(0) = 0$

$$y(0) = A \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot 0} + 5u(t)$$

$$0 = A + 5u(t)$$


$$A = -5u(t)$$

Maka :

$$y(t) = -5e^{-\frac{1}{RC}t} + 5u(t)$$

$$y(t) = (5 - 5e^{-\frac{1}{RC}t}) u(t) \quad \underline{\underline{=}}$$

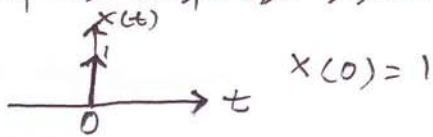2.) a) Impulse response sistem $H(t) = y(t)$ saat $x(t) = \delta(t) = \text{impulse}$



Pers. differential :

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) - \frac{1}{RC} \cdot x(t) = 0$$

$$t=0 \rightarrow \frac{dy(0)}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot y(0) - \frac{1}{RC} \cdot x(0) = 0$$

$$\frac{1}{RC} = A \cdot 1$$



$$A = \frac{1}{RC}$$

$$H(t) = y(t) = A e^{st} = \frac{1}{RC} e^{(-\frac{1}{RC}) \cdot t}$$

$$\text{Jadi response sistem} = H(t) = \frac{1}{RC} e^{(-\frac{1}{RC} \cdot t)}$$

$$b) H(t) = \frac{y(t)}{x(t)}$$

$$\text{maka } y(t) = H(t) * x(t)$$

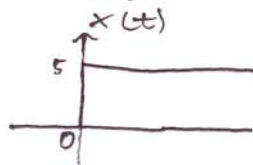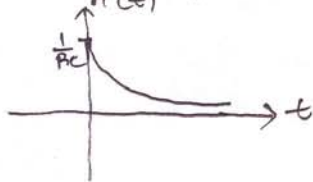

$$\begin{aligned} y(t) &= H(t) * x(t) \\ &= \int_0^{\infty} H(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \cdot u(t) \\ &= \int_0^t \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{1}{RC} \tau} \cdot 5 d\tau \cdot u(t) \\ &= \frac{5}{RC} \cdot (-RC) e^{-\frac{1}{RC} \tau} \Big|_0^t \cdot u(t) \\ &= -5 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \tau} \Big|_0^t \cdot u(t) \\ &= [-5(e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} - 1)] u(t) \\ &= (5 - 5 e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}) u(t) // \end{aligned}$$

Ternyata bila dibandingkan dengan soal nomor 1, hasilnya SAMA, yaitu $(5 - 5 e^{-\frac{1}{RC} t}) u(t)$.

3.) Dengan transformasi Laplace

Pers. differential:

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) - \frac{1}{RC} x(t) = 0$$

$$\Rightarrow [s \cdot Y(s) - y(0^-)] + \frac{1}{RC} Y(s) - \frac{1}{RC} X(s) = 0$$

$$\Rightarrow sY(s) - 0 + \frac{1}{RC} Y(s) - \frac{1}{RC} X(s) = 0$$

$$\Rightarrow (s + \frac{1}{RC}) Y(s) = \frac{1}{RC} X(s)$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/RC}{s + 1/RC} = H(s)$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} u(t) =$$

$$\circ \circ \text{Tanggapan impulse sistem} = \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} u(t)$$

$$x(t) = 5 u(t) \rightarrow X(s) = \frac{5}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1/RC}{s + 1/RC} \cdot \frac{5}{s}$$

$$Y(s) = \frac{-5}{s + \frac{1}{RC}} + \frac{5}{s}$$

$$y(t) = \{-5 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} + 5\} u(t)$$

$$y(t) = (5 - 5 e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}) u(t) =$$

Ternyata hasilnya SAMA.