


PERANCANGAN FILTER FIR MENGGUNAKAN SOFTWARE XILINX ISE 9.2i

A. PENDAHULUAN


Filter FIR yang dirancang memiliki persamaan sebagai berikut.

$$y(n) = x(n) + 16x(n - 4) + x(n - 8)$$

 Gambar struktur (diagram blok) dari filter ini adalah seperti berikut



 atau bisa juga digambarkan seperti berikut.



Dalam perancangan ini, $x(n)$ adalah data selebar 8 bit dan $y(n)$ adalah data selebar 16 bit. Tanda z^{-4} memiliki arti bahwa data $x(n)$ ditunda selama 4 periode ($x(n-4)$). Tanda segitiga memiliki arti bahwa nilai $x(n-4)$ dikalikan dengan suatu konstanta yaitu 16_{10} atau 0001000_2 . Komponen yang dibutuhkan dalam perancangan filter FIR ini antara lain :

- Penunda digital
- Pengali digital
- Penjumlah digital


Ketiga komponen tersebutlah yang akan dibuat rancangannya menggunakan software xilinx ISE 9.2i.

B. MEMBUAT PROJECT DALAM XILINX ISE 9.2i


Ketika software xilinx ISE 9.2i ini dijalankan, akan muncul jendela seperti terlihat dalam gambar 1. Langkah-langkah untuk memulai project ini dalam xilinx ISE 9.2i adalah sebagai berikut.

- Pilih **File** → **New Project**.
- Isikan **Project Name** dan **Project Location** yang diinginkan.
- Pilih **Schematic** pada **Top-Level Source Type**.


- Tekan **Next**.
- Pada *field Family*, pilih **Spartan3E**. Biarkan *field* lainnya dalam keadaan *default*. Tekan **Next**.
- Tekan **New Source** dan akan muncul jendela seperti pada gambar 2. Pilih **Schematic** dan isikan nama *file*. Tekan **Next** sampai **Finish**.
- Kemudian akan muncul jendela seperti pada gambar 3.
- Untuk memasukkan komponen ke dalam worksheet, pilih komponen dalam tab **Symbol** kemudian arahkan cursor ke dalam worksheet.

 

Gambar 1

 


Gambar 2

 


Gambar 3

 C. RANGKAIAN PENUNDA DIGITAL

Pada dasarnya rangkaian penunda digital ini hanyalah shift register. Rangkaian penunda 8-bit 0 periode, 4 periode dan 8 periode adalah seperti berikut.




Rangkaian dari shift_reg_1bit adalah seperti berikut ini. SLI adalah pin masukan, CE adalah *clock enable*, C adalah pin masukan clock, CLR adalah reset dan Q0-Q3 adalah pin keluaran. Agar data masukan pada pin SLI dapat keluar, maka pin CE harus high, pin CLR harus low, dan shift register ini harus mendapat pulsa clock. Nilai pada pin SLI akan dikeluarkan pada saat pulsa clock berubah dari low menjadi high. Pertama nilai SLI akan dikeluarkan melalui pin Q0, pada periode berikutnya nilai pada pin Q0 akan digeser ke pin Q1, dst.

 


 D. RANGKAIAN PENGALI DIGITAL

Bentuk pengali digital yang paling sederhana terdiri dari gerbang AND, half adder, dan full adder. Bentuk rangkaian half dan full adder adalah seperti berikut.



Gambar rangkaian half adder

 


Gambar rangkaian full adder

Secara matematis, perkalian 2 bilangan digital 8 bit adalah seperti berikut.


$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
& & & & & & & & X_7 & X_6 & X_5 & X_4 & X_3 & X_2 & X_1 & X_0 \\
& & & & & & & & Y_7 & Y_6 & Y_5 & Y_4 & Y_3 & Y_2 & Y_1 & Y_0 \\
& & & & & & & & \text{-----} & x & & & & & & \\
& & & & & & & & X_7Y_0 & X_6Y_0 & X_5Y_0 & X_4Y_0 & X_3Y_0 & X_2Y_0 & X_1Y_0 & X_0Y_0 \\
& & & & & & & & X_7Y_1 & X_6Y_1 & X_5Y_1 & X_4Y_1 & X_3Y_1 & X_2Y_1 & X_1Y_1 & X_0Y_1 \\
& & & & & & & & X_7Y_2 & X_6Y_2 & X_5Y_2 & X_4Y_2 & X_3Y_2 & X_2Y_2 & X_1Y_2 & X_0Y_2 \\
& & & & & & & & X_7Y_3 & X_6Y_3 & X_5Y_3 & X_4Y_3 & X_3Y_3 & X_2Y_3 & X_1Y_3 & X_0Y_3 \\
& & & & & & & & X_7Y_4 & X_6Y_4 & X_5Y_4 & X_4Y_4 & X_3Y_4 & X_2Y_4 & X_1Y_4 & X_0Y_4 \\
& & & & & & & & X_7Y_5 & X_6Y_5 & X_5Y_5 & X_4Y_5 & X_3Y_5 & X_2Y_5 & X_1Y_5 & X_0Y_5 \\
& & & & & & & & X_7Y_6 & X_6Y_6 & X_5Y_6 & X_4Y_6 & X_3Y_6 & X_2Y_6 & X_1Y_6 & X_0Y_6 \\
& & & & & & & & X_7Y_7 & X_6Y_7 & X_5Y_7 & X_4Y_7 & X_3Y_7 & X_2Y_7 & X_1Y_7 & X_0Y_7 \\
& & & & & & & & \text{-----} & + & & & & & & \\
P_{15} & P_{14} & P_{13} & P_{12} & P_{11} & P_{10} & P_9 & P_8 & P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
\end{array}$$

 Dari rumus di atas, dapat dibuat rancangan rangkaian pengali (multiplier) 8x8 bit seperti berikut (hanya sebagian karena keterbatasan halaman) :




 E. RANGKAIAN PENAMBAH DIGITAL

Rangkaian penambah digital dengan 3 masukan 16 bit dan sebuah keluaran 16 bit adalah seperti berikut.



 Rangkaian adder_3bit_1bit adalah seperti berikut



F. MEMBUAT SIMBOL

Supaya tidak terlalu rumit dan terlalu besar, maka ketiga rangkaian tersebut (penunda, pengali dan penjumlah) dibuat menjadi sebuah simbol. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- Setelah *schematic* selesai dibuat, pilih **Tools** → **Symbol Wizard**.
- Pilih **Using Schematic** dan pastikan nama file yang akan dibuat simbolnya benar.
- Pilih **Next**.
- Jika ingin mengganti urutan pin pada simbol, maka dapat mengubah angka pada

- Tentukan ukuran yang dikehendaki. Pilih **Next**.
- Pilih **Finish**.


Setelah penunda, pengali dan penjumlah dibuat simbolnya, maka tinggal menggabungkannya untuk membentuk filter FIR yang diinginkan. Gambar rangkaiannya adalah seperti berikut.




Schematic yang telah dibuat juga dapat disimulasikan, yaitu dengan cara:

- Pada tab **Source**, klik kanan pada nama project. Pilih **New Source**.
- Kemudian akan keluar jendela seperti gambar 2. Pilih **Test BenchWaveForm**.
Isikan nama file, pilih **Next**.
- Pilih file mana yang akan disimulasikan. Pilih **Next**.
- **Finish**.

 Kemudian ISE akan meng-*compile* file yang akan disimulasikan. Setelah selesai akan muncul jendela seperti:



 Jika sudah selesai mengatur, tekan **Finish** dan akan muncul file baru.




Setelah selesai mengatur semua bentuk sinyal masukannya, kemudian simpan file ini.

Untuk melihat sinyal keluarannya, adalah seperti berikut

- Pastikan pada jendela **Source** pada bagian Source for: terpilih Behavioral Simulation.
- Klik dua kali **Simulate Behavioral Model** yang terdapat di bawah menu Xilinx ISE Simulator pada jendela Processes.

 I. HASIL SIMULASI

Berikut adalah hasil simulasi filter FIR selama rentang waktu 1000ns. Masukannya (X_n0 sampai X_n7) adalah 3_{10} atau 00000011_2 dan pengalinya adalah 00010000_2 atau 16_{10} . Berikut adalah gambar simulasinya.



Gambar di atas memperlihatkan hasil simulai untuk rentang waktu 0 sampai 1000ns.

TUGAS PIRANTI DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
PERANCANGAN FILTER FIR DENGAN SOFTWARE XILINX ISE 9.2i



NAMA : DAVID SETIAWAN
NIM : 32542

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO dan TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2010**